

# Lab 5: Voltage Divider

Philip Kim

March 5, 2021

## Part 1

Table 1: Series Resistors						
$R_1$	$R_2$	$V_1$	V/DIV for $V_1$	$V_{12}$	$\frac{R_1}{R_1+R_2}$	$\frac{V_1}{V_{12}}$
1k	2k	0.68V	1V	2.02V	0.33k	0.34V
1k	100	1.82V	1V	1.98V	0.91k	0.92V
1k	4.7k	0.40V	1V	2.02V	0.18k	0.2V
1k	10k	0.28V	1V	2.02V	0.09k	0.14V
1k	100k	0V	0V	0V	0.01k	0

Picture 1:

Graph 1

Discussion 1

1. What did you expect to see, and did you see it? If not, why not. If so, how well (quantitatively) did it fit your expectation?

•

## Part 2

**Table 2: Parallel Resistors**

$R_1$	$R_2$	$R_3$	$V_1$	V/DIV for $V_1$	$I_1 = I_{23}$	$V_{123}$	$V_{23}$	$R_{23,\text{expt}}$	$R_{23,\text{theory}}$
1k	2k	0	0	0	0	0	0	0	0
1k	100	0	0	0	0	0	0	0	0
1k	4.7k	0	0	0	0	0	0	0	0
1k	10k	0	0	0	0	0	0	0	0
1k	100k	0	0	0	0	0	0	0	0

**Picture 2:**

**Graph 2**

## Discussion 2

1. What did you expect to see, and did you see it? If not, why not. If so, how well (quantitatively) did it fit your expectation?

•