

Lab 12: The Impedance of an Inductor

Philip Kim

May 4, 2021

Table 1: First Approximation for R_{int}

$f(Hz)$	s/DIV	$V_{RL}(V)$	V/DIV for V_{RL}	$V_L(V)$	V/DIV for V_L	$R_{int}(\Omega)$
1000						

Table 2: First Approximation for L

$f(Hz)$	s/DIV	$V_{RL}(V)$	V/DIV for V_{RL}	$V_L(V)$	V/DIV for V_L	$I_R(A)$	$Z_{L,eff}(\Omega)$	$X_L(\Omega)$	L (H)
65000									

Table 3: The Impedance of an Inductor

$f(Hz)$	s/DIV	$V_{RL}(V)$	V/DIV for V_{RL}	$V_L(V)$	V/DIV for V_L
1000					
22000					
32000					
39000					
45000					
50000					
55000					
60000					
65000					

Setup

setup

Graph 1

graph 1

Calculation

Calculation

- We assume that the current is determined by the largest resistor in the circuit, R. How large is the error that we can expect as a result?