

Lab 9: RC Discharge


Philip Kim

April 24, 2021

Table 1: Discharge

R	C	$f(Hz)$	$V_{min}(V)$	$t_{srn}(DIV)$	SEC/DIV	$t_{srn}(s)$	$V_{srn}(DIV)$	V/DIV	V_{srn}	$V_{dischg}(V)$
100 Ω	0.22 μF	4.024kHz	-0.55V		50us			0.2V		
100 Ω	0.22 μF	4.024kHz			50us			0.2V		
100 Ω	0.22 μF	4.024kHz			50us			0.2V		
100 Ω	0.22 μF	4.024kHz			50us			0.2V		
100 Ω	0.22 μF	4.024kHz			50us			0.2V		
150 Ω	0.22 μF				50us			0.2V		
150 Ω	0.22 μF				50us			0.2V		
150 Ω	0.22 μF				50us			0.2V		
150 Ω	0.22 μF				50us			0.2V		
150 Ω	0.22 μF				50us			0.2V		
270 Ω	0.22 μF				50us			0.2V		
270 Ω	0.22 μF				50us			0.2V		
270 Ω	0.22 μF				50us			0.2V		
270 Ω	0.22 μF				50us			0.2V		
270 Ω	0.22 μF				50us			0.2V		
47 Ω	0.22 μF				50us			0.2V		
47 Ω	0.22 μF				50us			0.2V		
47 Ω	0.22 μF				50us			0.2V		
47 Ω	0.22 μF				50us			0.2V		
47 Ω	0.22 μF				50us			0.2V		

Setup

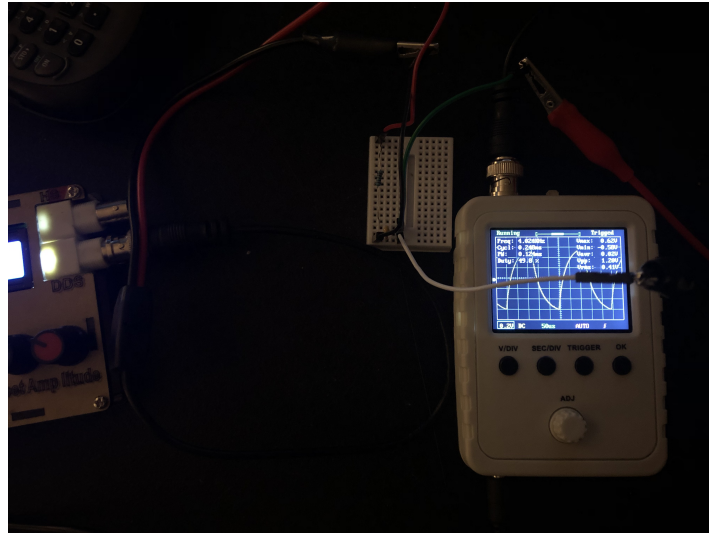

Graph 1

graph 1

Graph 2

graph 2

- What is the value of the slope in the second graph and how does that compare to what you expected?