

Lab 8: The RC Filter

Philip Kim

April 13, 2021

Table 1: High-Pass Filter								
f_{gen}	f_{osc}	C	R	V_{RC}	V_R	V/DIV for V_R	$ H_{exp} $	$ H_{the} $
10kHz		$0.22\mu F$	100Ω			1V		
5kHz		$0.22\mu F$	100Ω			1V		
2kHz		$0.22\mu F$	100Ω			1V		
1kHz		$0.22\mu F$	100Ω			1V		
15kHz		$0.22\mu F$	100Ω			1V		
20kHz		$0.22\mu F$	100Ω			1V		
30kHz		$0.22\mu F$	100Ω			1V		
40kHz		$0.22\mu F$	100Ω			1V		

High-Pass Filter Setup

Table 2: Low-Pass Filter								
f_{gen}	f_{osc}	C	R	V_{RC}	V_C	V/DIV for V_C	$ H_{exp} $	$ H_{the} $
10kHz		$0.22\mu F$	100Ω			1V		
5kHz		$0.22\mu F$	100Ω			1V		
2kHz		$0.22\mu F$	100Ω			1V		
1kHz		$0.22\mu F$	100Ω			1V		
15kHz		$0.22\mu F$	100Ω			1V		
20kHz		$0.22\mu F$	100Ω			1V		
30kHz		$0.22\mu F$	100Ω			1V		
40kHz		$0.22\mu F$	100Ω			1V		

Low-Pass Filter Setup

1. Compare the theoretically obtained curves with the experimentally determined curves and quantify any difference. What do you think this difference is due to?

-