

# Lab 5: Voltage Divider

Philip Kim

March 3, 2021

## Part 1

Table 1: Series Resistors						
$R_1$	$R_2$	$V_1$	V/DIV for $V_1$	$V_{12}$	$\frac{R_1}{R_1+R_2}$	$\frac{V_1}{V_{12}}$
1k	2k	0	0	0	0	0
1k	100	0	0	0	0	0
1k	4.7k	0	0	0	0	0
1k	10k	0	0	0	0	0
1k	100k	0	0	0	0	0

## Part 2

**Table 2: Parallel Resistors**

$R_1$	$R_2$	$R_3$	$V_1$	V/DIV for $V_1$	$I_1 = I_{23}$	$V_{123}$	$V_{23}$	$R_{23,\text{expt}}$	$R_{23,\text{theory}}$
1k	2k	0	0	0	0	0	0	0	0
1k	100	0	0	0	0	0	0	0	0
1k	4.7k	0	0	0	0	0	0	0	0
1k	10k	0	0	0	0	0	0	0	0
1k	100k	0	0	0	0	0	0	0	0