

# Lab 7: The DIY Capacitor

Philip Kim

March 24, 2021

## Part 1

**Table 1: Geometry of the Capacitor**

Width 1 $w_1$	
Width 2 $w_2$	
Area of overlap A	

**Table 2: Impedance the DIY Capacitor**

$n$	$R$	$V_{RC}$	$V_R$	V/DIV for $V_R$	$f_{gen}$	$f_{osc}$	$I_R$	$V_C$	$V_{C,exp}$
1	680 $\Omega$	0	0	0	0	0	0	0	0
2	680 $\Omega$	0	0	0	0	0	0	0	0
3	680 $\Omega$	0	0	0	0	0	0	0	0
4	680 $\Omega$	0	0	0	0	0	0	0	0
1	680 $\Omega$	0	0	0	0	0	0	0	0
2	680 $\Omega$	0	0	0	0	0	0	0	0
3	680 $\Omega$	0	0	0	0	0	0	0	0
4	680 $\Omega$	0	0	0	0	0	0	0	0
1	680 $\Omega$	0	0	0	0	0	0	0	0
2	680 $\Omega$	0	0	0	0	0	0	0	0
3	680 $\Omega$	0	0	0	0	0	0	0	0
4	680 $\Omega$	0	0	0	0	0	0	0	0

$V_R$

$V_{RC}$

## Graph 1

## Graph 2

1. What slope do you find for graph 2 and how does it compare to your expectation?

- 

2. What do you think could cause the offset in the fit?

-