

# Lab 8: The RC Filter

Philip Kim

April 7, 2021

**Table 1: High-Pass Filter**

$f_{gen}$	$f_{osc}$	$C$	$R$	$V_{RC}$	$V_R$	$V/DIV$ for $V_R$	$ H_{exp} $	$ H_{the} $
10kHz		$0.22\mu F$	$100\Omega$					
5kHz		$0.22\mu F$	$100\Omega$					
2kHz		$0.22\mu F$	$100\Omega$					
1kHz		$0.22\mu F$	$100\Omega$					
15kHz		$0.22\mu F$	$100\Omega$					
20kHz		$0.22\mu F$	$100\Omega$					
30kHz		$0.22\mu F$	$100\Omega$					
40kHz		$0.22\mu F$	$100\Omega$					

**Table 2: Low-Pass Filter**

$f_{gen}$	$f_{osc}$	$C$	$R$	$V_{RC}$	$V_C$	$V/DIV$ for $V_C$	$ H_{exp} $	$ H_{the} $
10kHz		$0.22\mu F$	$100\Omega$					
5kHz		$0.22\mu F$	$100\Omega$					
2kHz		$0.22\mu F$	$100\Omega$					
1kHz		$0.22\mu F$	$100\Omega$					
15kHz		$0.22\mu F$	$100\Omega$					
20kHz		$0.22\mu F$	$100\Omega$					
30kHz		$0.22\mu F$	$100\Omega$					
40kHz		$0.22\mu F$	$100\Omega$					

## Setup

1. Compare the theoretically obtained curves with the experimentally determined curves and quantify any difference. What do you think this difference is due to?

-