

# Lab 12: The Impedance of an Inductor

Philip Kim

April 24, 2021

**Table 1: First Approximation for  $R_{int}$**

$f(Hz)$	s/DIV	$V_{RL}(V)$	V/DIV for $V_{RL}$	$V_L(V)$	V/DIV for $V_L$	$R_{int}(\Omega)$
1000						

**Table 2: First Approximation for  $L$**

$f(Hz)$	s/DIV	$V_{RL}(V)$	V/DIV for $V_{RL}$	$V_L(V)$	V/DIV for $V_L$	$I_R(A)$	$Z_{L,eff}(\Omega)$	$X_L(\Omega)$	L (H)
65000									

**Table 3: The Impedance of an Inductor**

$f(Hz)$	s/DIV	$V_{RL}(V)$	V/DIV for $V_{RL}$	$V_L(V)$	V/DIV for $V_L$
1000					
22000					
32000					
39000					
45000					
50000					
55000					
60000					
65000					

## Setup

setup

## Graph 1

graph 1

## Calculation

Calculation

- We assume that the current is determined by the largest resistor in the circuit, R. How large is the error that we can expect as a result?